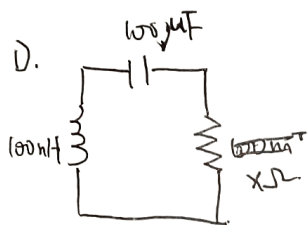


Hanyikei szűrtől



$$R = \sqrt{\frac{4L}{C}} = \frac{\sqrt{10}}{50} \Omega$$

$$i(t) = (C_1 + C_2 t) \cdot e^{-\tau t} \quad \tau = -10^5 \sqrt{10}$$


$$i(0) = 0 \quad i'(0) = 10^{10} \Rightarrow C_1 = 0 \quad C_2 = -10^{10}$$

$$\Rightarrow i = -10^{10} \cdot t \cdot e^{-\sqrt{10} \cdot 10^5 t}$$

$$v_R = i \cdot R = \frac{\sqrt{10}}{5} \times 10^9 \cdot t \cdot e^{-10^5 \sqrt{10} t}$$

$$P_R = i \cdot v_R = -\frac{1}{3} \times 10^{19} \cdot t^2 \cdot e^{-2\sqrt{10} \cdot 10^5 t}$$
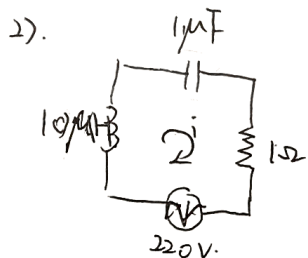
$$P_R' = 4 \times 10^{18} \sqrt{10} e^{-2 \times 10^5 \sqrt{10} t} - 4 \times 10^{24} \sqrt{10} \cdot e^{-2 \times 10^5 \sqrt{10} t}$$



$$X_L = \omega L = 10^{-5} \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 10^6 \frac{1}{\Omega}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{10^6}{\omega} + 10^{-5} \omega\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{10^{22} + 2 \times 10^{11} + 1}{10^{10} \omega^2}}$$

$$I = \frac{220}{Z} \quad \text{when } \omega = 10^5 \sqrt{10}, I_{\max} = 220 A$$

$$= \frac{220}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^6}{\omega} - 10^{-5} \omega\right)^2}}$$

$$V_C = i X_C = \frac{220 \times 10^6}{\omega \sqrt{1 + \left(\frac{10^6}{\omega} - 10^{-5} \omega\right)^2}}$$


$$V_L = i X_L = \frac{220 \times 10^{-5} \omega}{\sqrt{1 + \left(\frac{10^6}{\omega} - 10^{-5} \omega\right)^2}}$$

$$P_A = I^2 R = \frac{220^2 \times 2}{1 + \left(\frac{10^6}{\omega} - 10^{-5} \omega\right)^2}$$


```
i = -10^(10) t * E^(-10^5 * Sqrt[10] t); r = Sqrt[10] / 50;
```

```
v = i * R;  
p = v * i;
```


```
Plot[v, {t, 0, 10/10^(5.5)}]
```

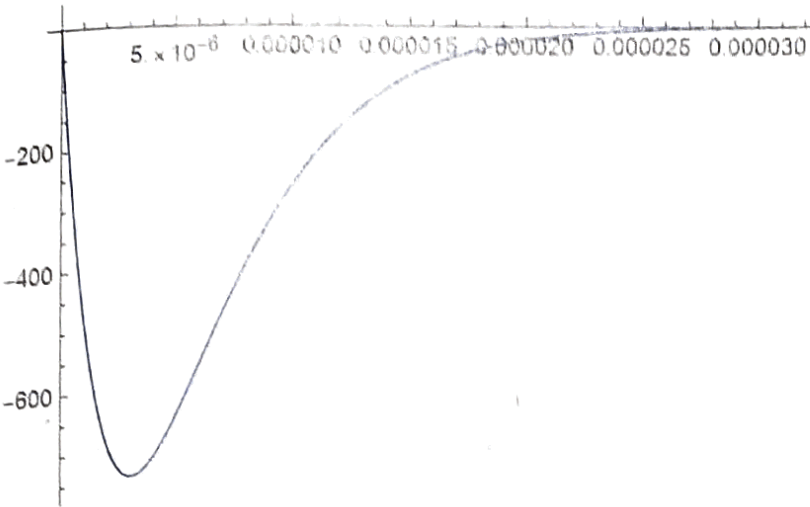

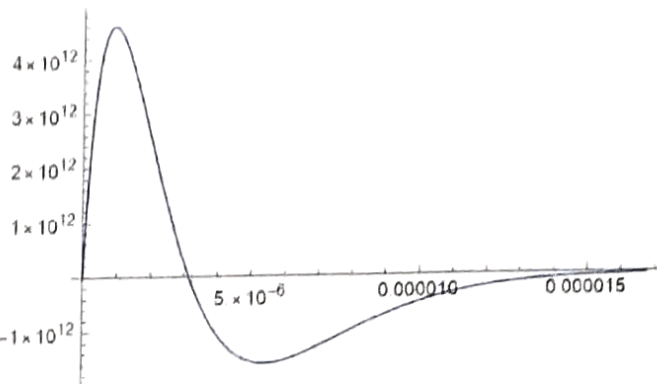
```
q = D[p, t];  
Plot[q, {t, 0, 5.3/10^(5.5)}]
```




```
Plot[p, {t, 0, 10/10^(5.5)}]
```

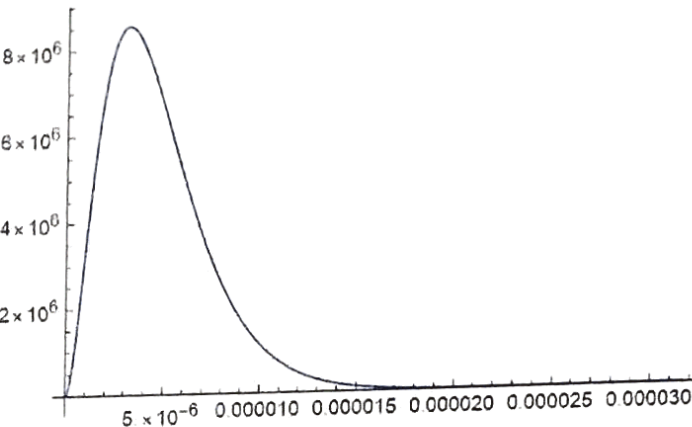

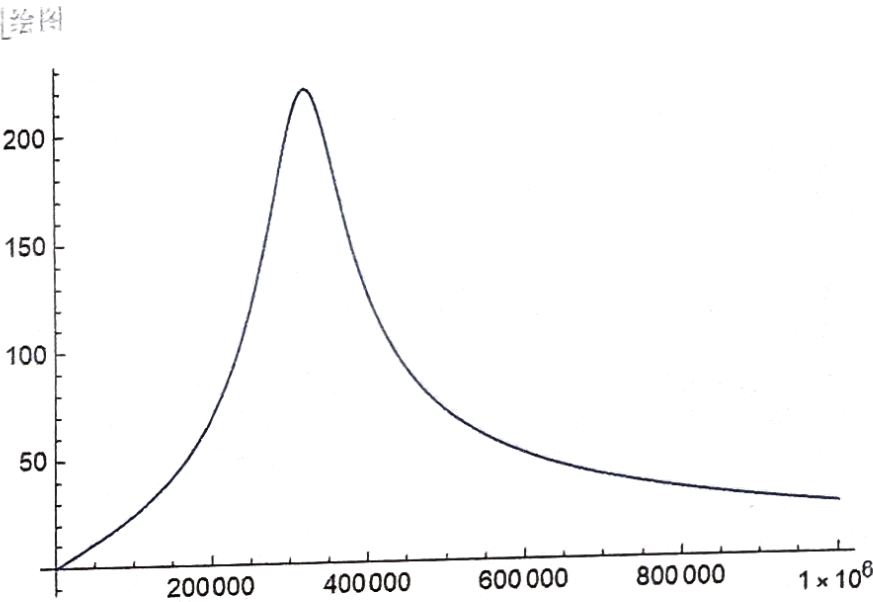
```
i = 220 / Sqrt[1 + (10^6/W - W/10^5)^2];  
Plot[i, {W, 0, 1000000}]
```


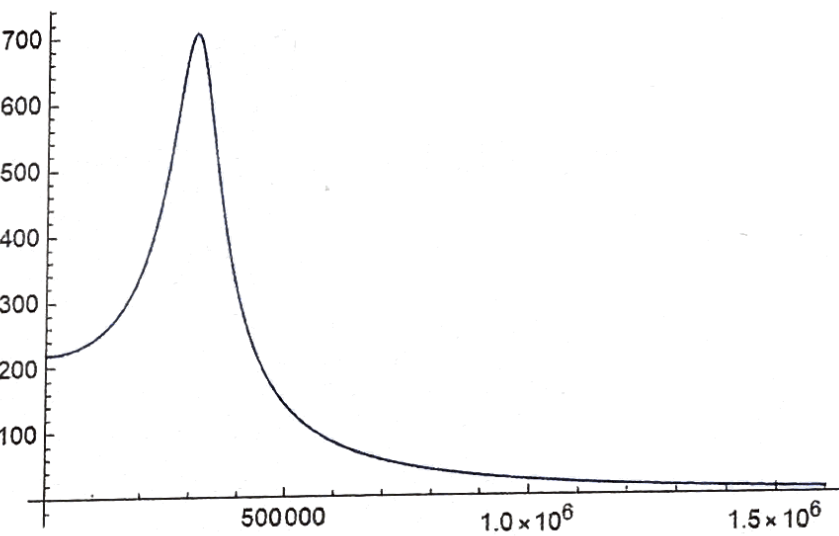
```
vc = i * 10^6 / W;  
Plot[vc, {W, 0, 1600000}]
```


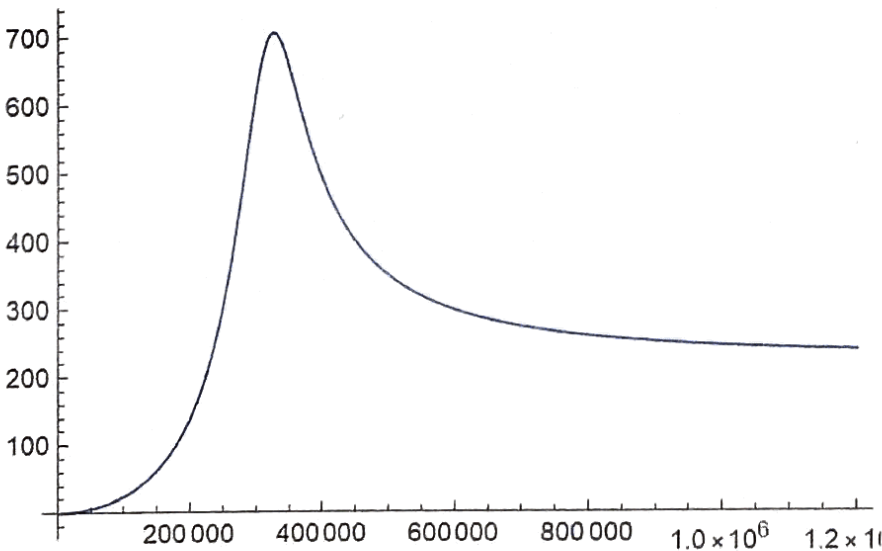
```
v1 = i * 10^-5 * W;  
Plot[v1, {W, 0, 1200000}]
```



```
r = i^2 * 1;  
Plot[r, {W, 0, 800000}]
```

